

CSE 250 Mid Assignment

NAME: ANIKA ISLAM






ID: 21101298

SECTION: b


SUBMISSION DATE: 11/11/2022

SERIES - PARALLEL CONFIGURATION

(1)


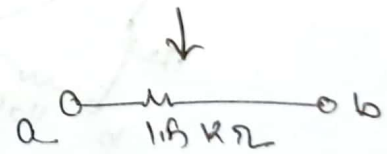
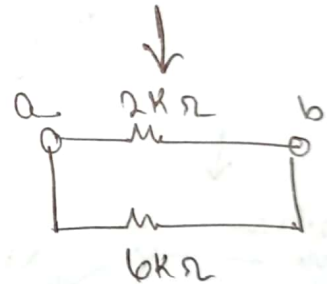
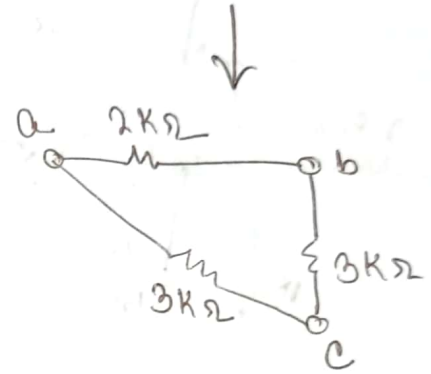
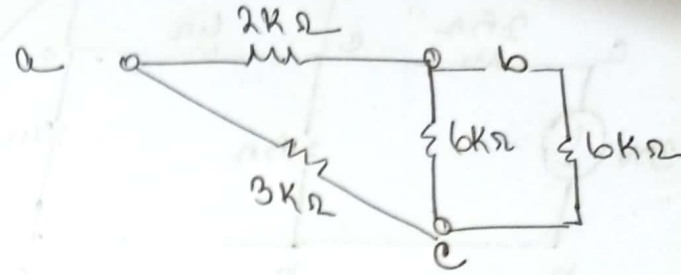
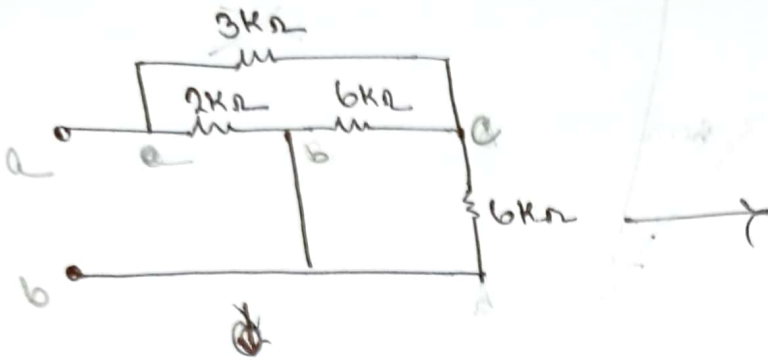


$$R_{eq} = 4 \text{ k}\Omega$$

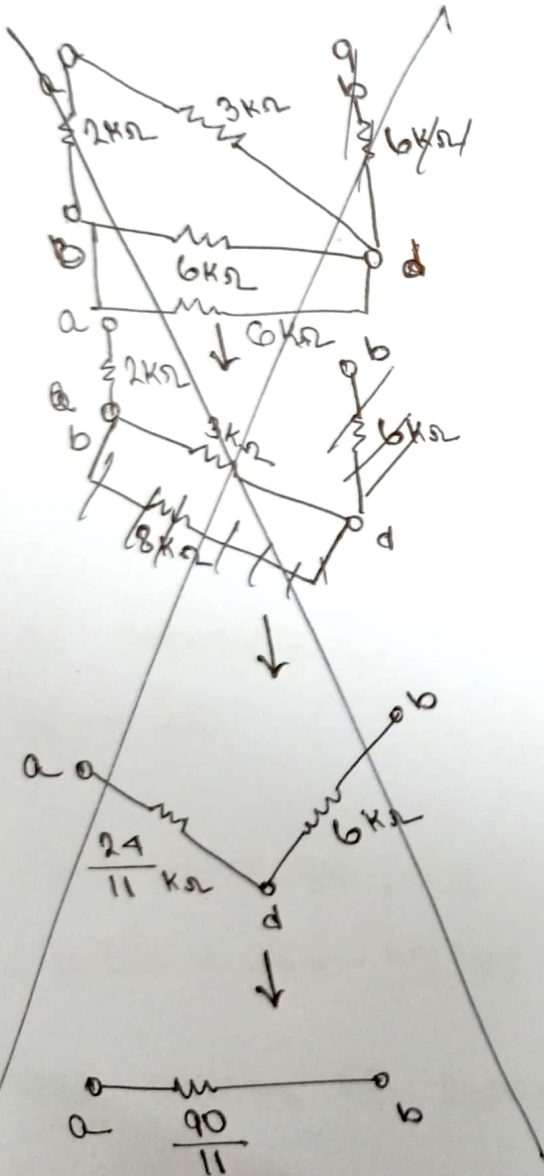


$$R_{eq} = \frac{90}{11} \text{ k}\Omega$$

(2)

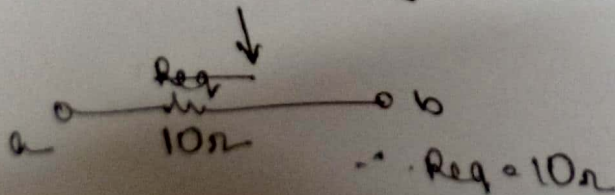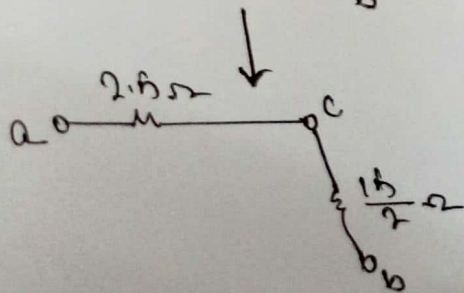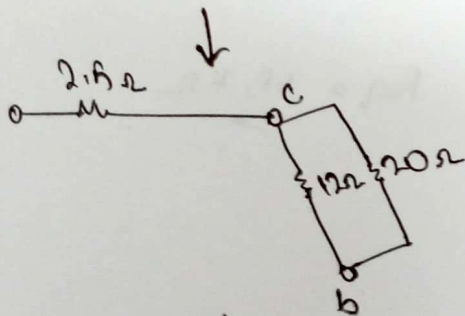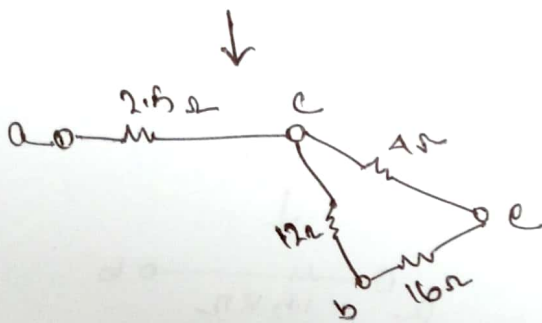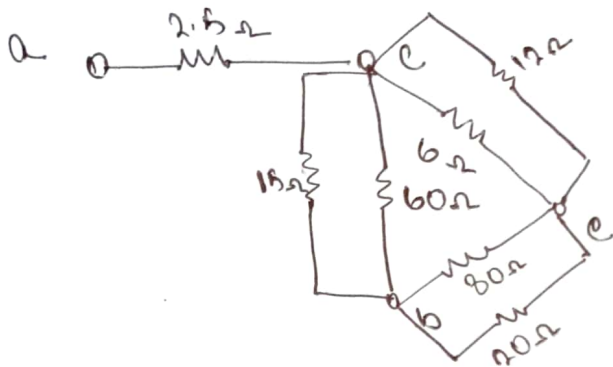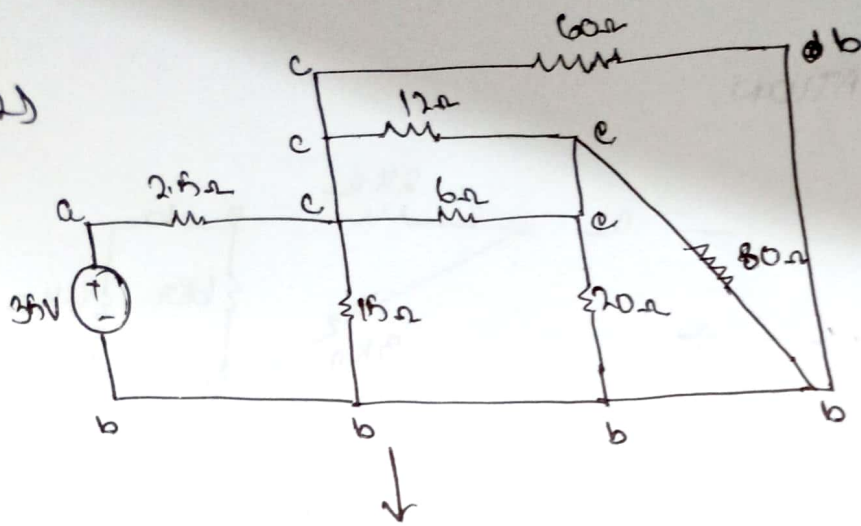

$$i_o = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{3V}{10} = 3A \quad 3.5A$$

Nodal Analysis

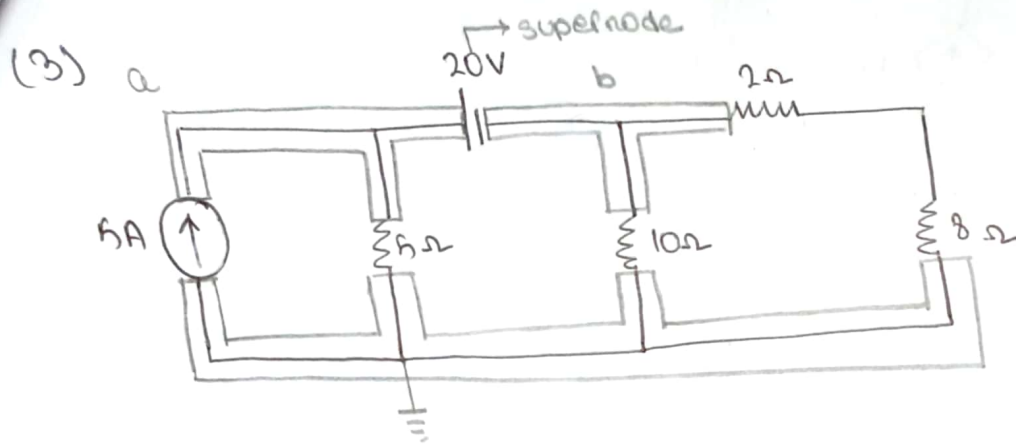

KCL at node a and b,

$$5 + \frac{0 - V_a}{5} + \frac{0 - V_b}{10} + \frac{0 - V_b}{2+8} = 0$$

$$\frac{V_a}{5} + \frac{0 - V_b}{5} = 5 \quad \text{--- (1)}$$

KVL at supernode,


$$V_b - V_a = 20$$

$$V_a = \cancel{8.75V} \cancel{24.25V} = 22.5V$$

$$V_b = \cancel{11.25V} \cancel{18V} = 22.5V$$

$$\begin{aligned} \text{voltage across 5A current source} &= V_a - 0 \\ &= 22.5 - 0 \\ &= 22.5V \end{aligned}$$

(4)

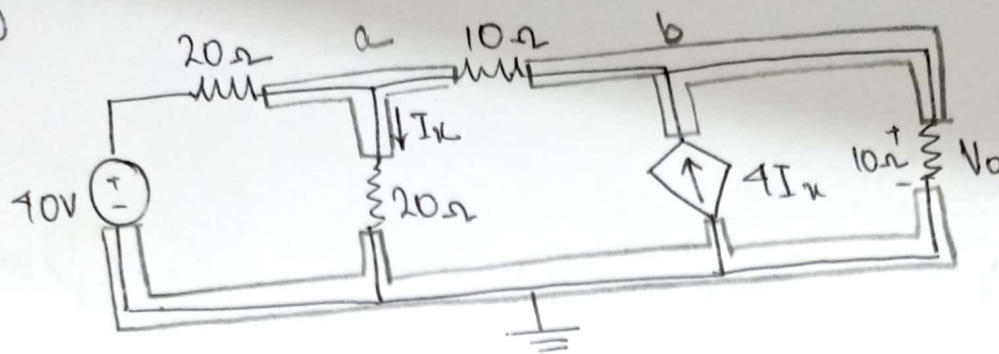

KCL at node a

$$\frac{V_a - 10 - 0}{20} + \frac{V_a - 0}{20} + \frac{V_a - V_b}{10} = 0$$

$$\frac{1}{5} V_a - \frac{V_b}{10} = 2$$

KCL at node b,

$$\frac{V_a - V_b}{10} + 4I_x + V_b = 0 \quad I_x = \frac{V_a - 0}{20}, \quad V_b = \frac{0 - V_b}{10}$$


$$\frac{V_a - V_b}{10} + 4\left(\frac{V_a - 0}{20}\right) + \frac{0 - V_b}{10} = 0$$

$$\frac{1}{10} V_a - \frac{1}{10} V_b = \frac{1}{5} \quad \frac{3}{10} V_a - \frac{1}{5} V_b = 0$$

$$V_a = 10V, \quad V_b = -4V \text{ or } 60V$$

$$V_b = 0 - V_b = 0 - (-4) = 4V$$

$$V_b = V_b - 0 = 60V$$

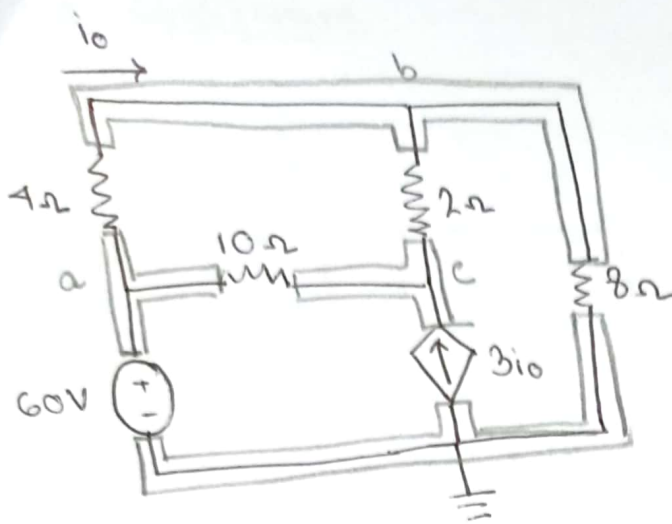

$$V_a = 60V$$

KCL at node b,

$$\frac{V_a - V_b}{4} + \frac{V_c - V_b}{2} + \frac{0 - V_b}{8} = 0$$

$$-\frac{7}{8}V_b + \frac{V_c}{2} = -15$$

KCL at node c,


$$\frac{V_a - V_c}{10} + 3i_o + \frac{V_b - V_c}{2} = 0 \quad \left[i_o = \frac{V_a - V_b}{4} \right]$$

$$\frac{V_a - V_c}{10} + 3 \left[\frac{V_a - V_b}{4} \right] + \frac{V_b - V_c}{2} = 0$$

$$-\frac{61}{4}V_b - \frac{3V_c}{10} = -39.5$$

$$V_{ab} = 53.08V, \quad V_{bc} = 62.89$$
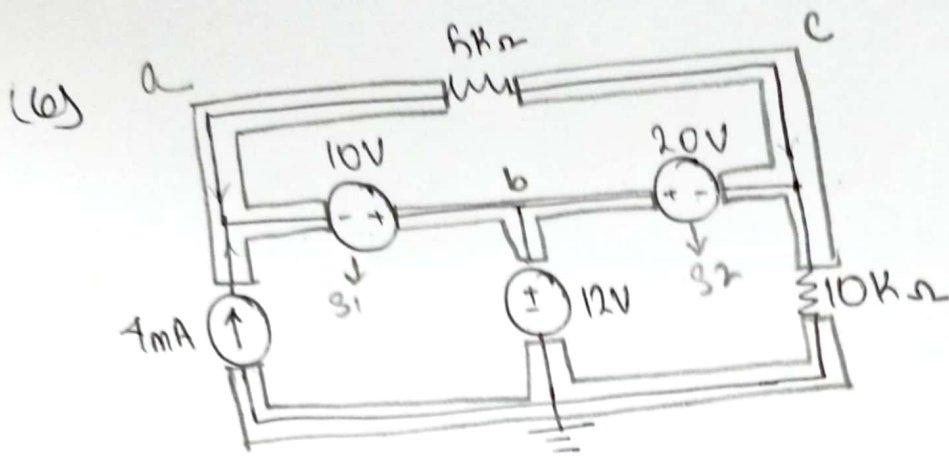
$$i_o = \frac{V_a - V_b}{4} = \frac{60 - 53.08}{4} = 1.73A$$



$$V_b = 12 \text{ V}$$

KCL at node a, b, c

$$4 + \frac{V_c - V_a}{5} + \frac{V_a - V_c}{10} + \frac{0 - V_c}{10} = 0$$

$$V_c = 40 \text{ V}$$

KVL at supernode 1,

$$V_b - V_a = 10$$

$$\cancel{V_a = 12} \quad 12 - V_a = 10$$

$$\cancel{V_a = 22 \text{ V}} \quad V_a = 2 \text{ V}$$

KVL at supernode 2,

$$V_b - V_c = 20$$


$$\cancel{40 - V_b = 20}$$

$$12 - V_c = 20$$

$$V_c = -8 \text{ V}$$

MESH ANALYSIS

(7)

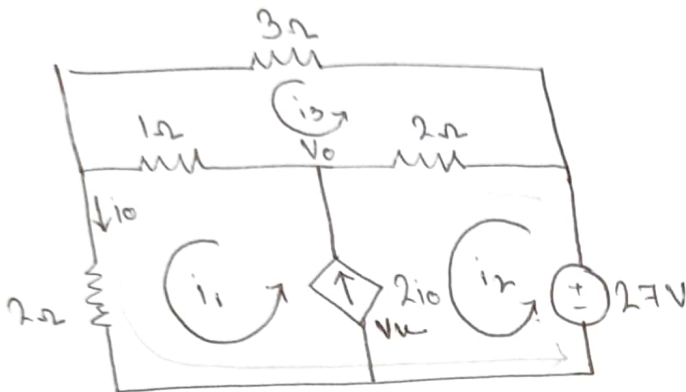

KVL at loop 1 and 2,

$$-27 + 2(i_2 - i_3) + 1(i_1 - i_3) + 2i_1 = 0$$

$$3i_1 + 2i_2 - 3i_3 = 27$$

KVL at loop 3,

$$3i_3 + 1(i_3 - i_2) + 2(i_3 - i_2) = 0$$

$$-i_1 - 2i_2 + 6i_3 = 0$$

KCL at supernode,

$$i_1 - i_2 = 2i_o \quad [i_o = i_1]$$

$$i_1 - i_2 = 2(i_1)$$

$$-i_1 - i_2 = 0$$

$$i_1 = 18A$$

$$i_2 = -18A$$

$$i_3 = -3A$$


$$i_o = i_1 = 18A$$

KVL at loop 1,

$$1(i_1 - i_3) + 2i_1 + V_u = 0$$

$$1(18 - (-3)) + 2(18) + V_u = 0$$

$$V_u = -57V$$

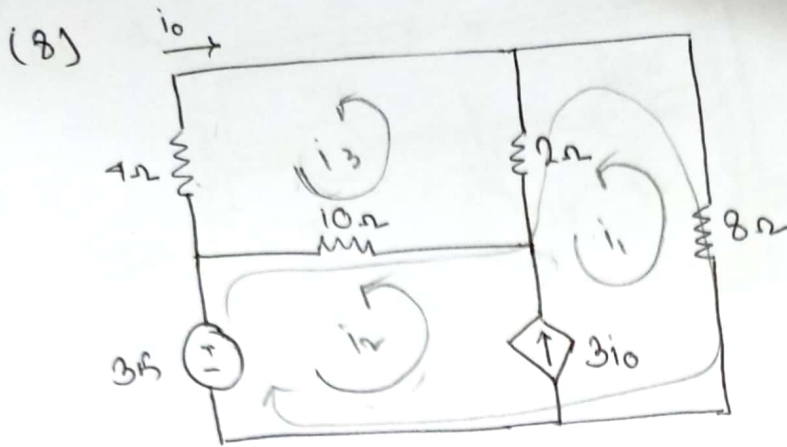

KCL at loop 1 and 2

$$-3i_1 + 10(i_2 - i_3) + 2(i_1 - i_3) + 8i_1 = 0$$

$$10i_1 + 10i_2 - 12i_3 = 3i_1$$

KCL at loop 3

$$2(i_3 - i_1) + 10(i_3 - i_2) + 4i_3 = 0$$

$$-2i_1 - 10i_2 + 16i_3 = 0$$

KVL at supermesh

$$i_2 - i_1 = 3i_1 \quad [i_0 = -i_3]$$

$$-i_1 + i_2 + 3i_3 = 0$$


$$i_1 = 1.37A, i_2 =$$

$$i_1 = 4.47A, i_2 = -1.49A, i_3 = -0.436$$

$$i_1 = 3.87A, i_2 = 0.84A, i_3 = 1.01A$$

$$i_0 = -i_3$$

$$i_0 = 1.01A$$

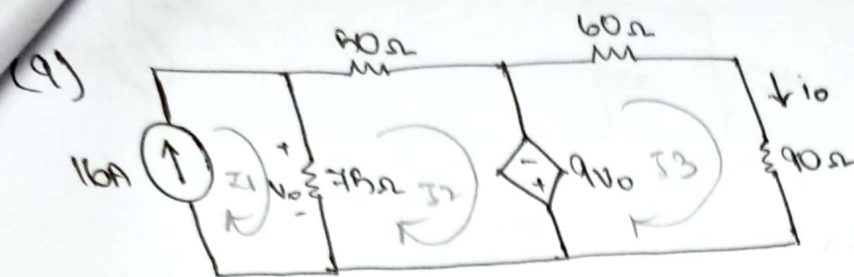

$$I_1 = 16 \text{ A}$$

KCL at loop 2,

$$75I_2 - 9V_0 + 75(I_2 - I_1) = 0 \quad [V_0 = 75I_1 - 75(I_2 - I_1)]$$

$$75I_2 - 9[75(16 - I_2)] + 75(I_2 - 16) = 0$$

~~$$75I_1 + 800I_2 = 12000$$~~

~~$$800I_2 = 12000$$~~

~~$$I_2 = 15 \text{ A}$$~~

KCL at loop 3,

$$60I_3 + 90I_3 + 9V_0 = 0$$

$$150I_3 + 9[75(I_1 - I_2)] = 0$$

$$150I_3 + 9[75(16 - 15)] = 0$$

$$I_3 = -4.5 \text{ A}$$

$$i_0 = I_3 = -4.5 \text{ A}$$






$$V_0 = 75(I_1 - I_2)$$




$$V_0 = 75(16 - 15)$$

$$V_0 = 75 \text{ V}$$

SOURCE TRANSFORMATION

(10)

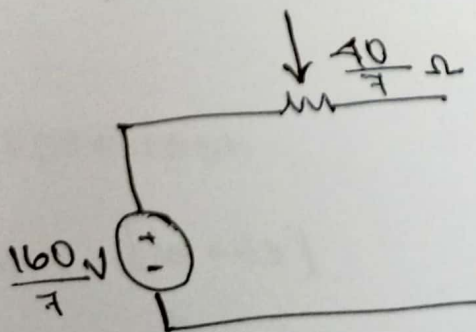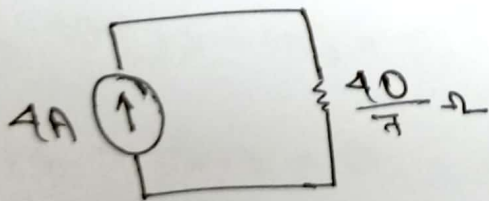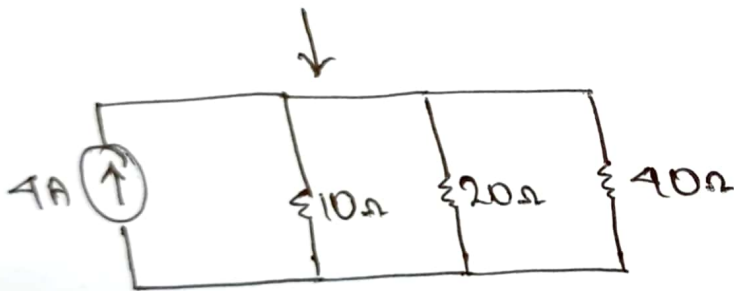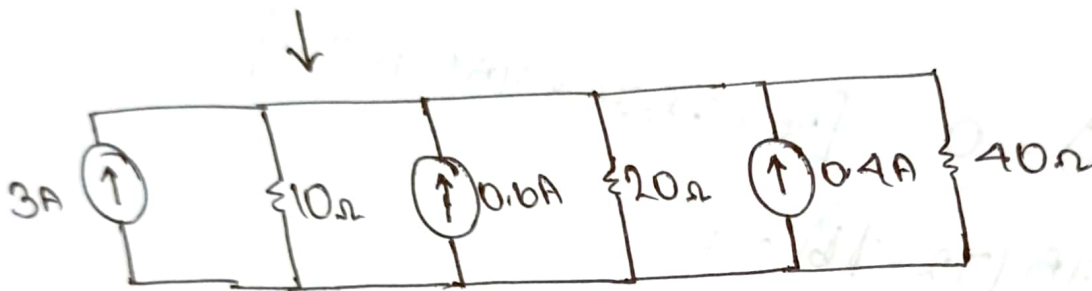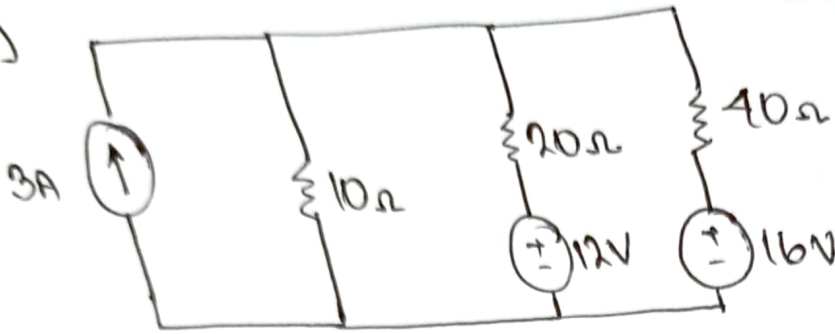

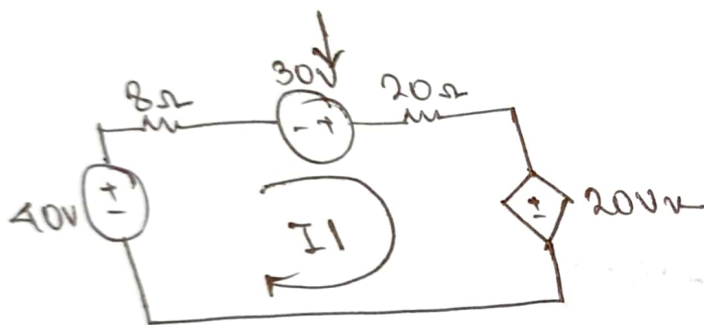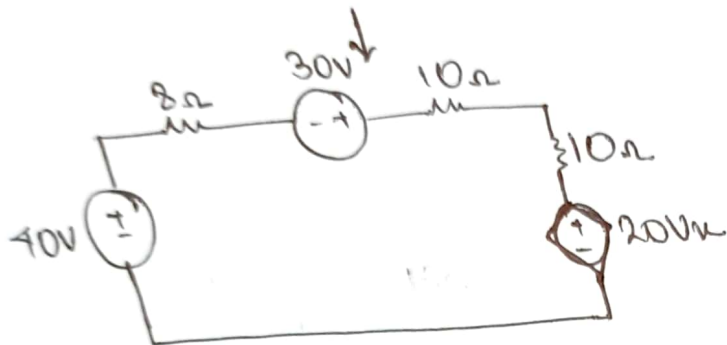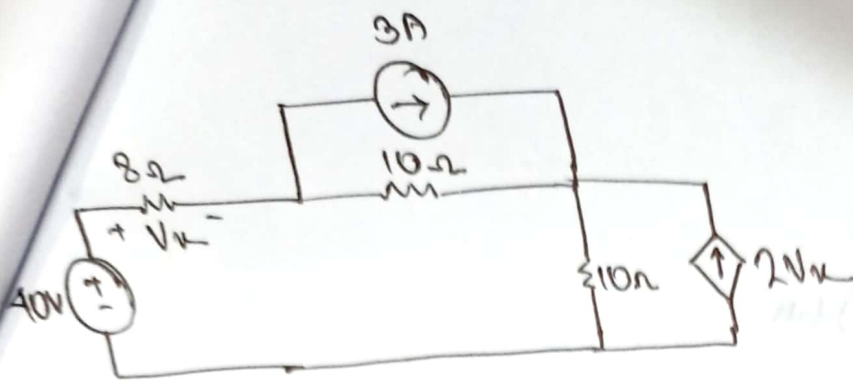

KVL at loop 1



$$-40 + 8I_1 - 30 + 20I_1 + 20V_u = 0 \quad [V_u = 8I_1]$$

$$-40 + 8I_1 - 30 + 20I_1 + 20(8I_1) = 0$$

$$188I_1 = 70$$

$$I_1 = \frac{35}{94} \text{ A}$$
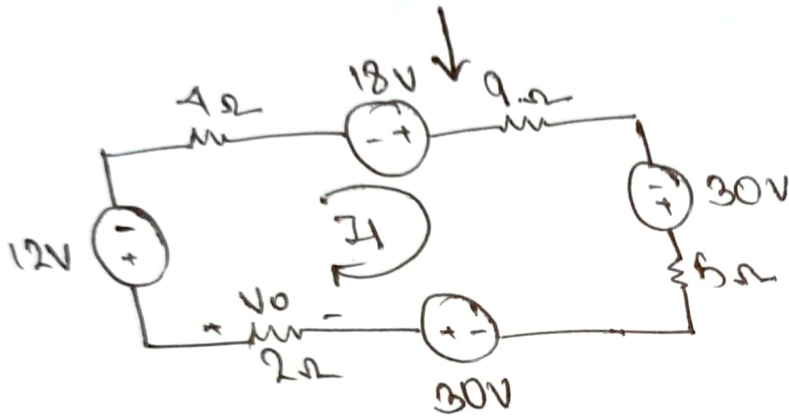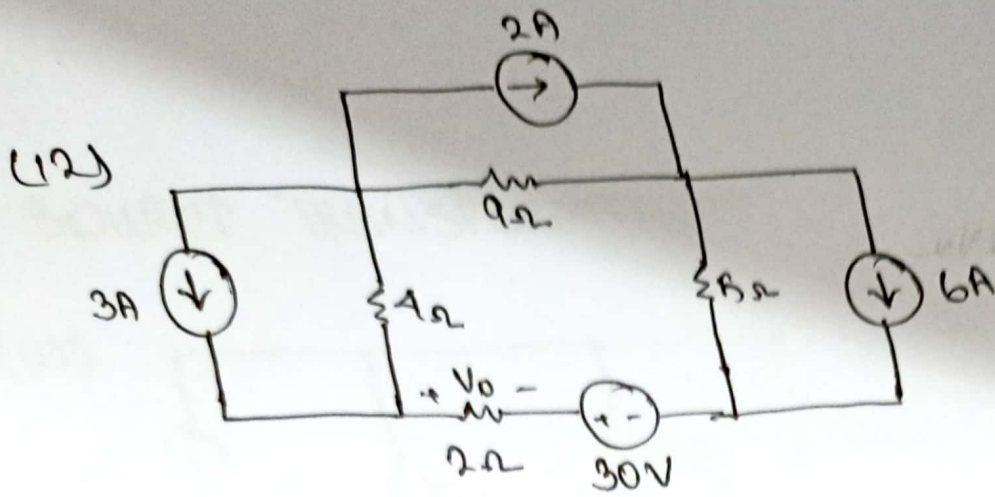
$$V_u = \left(\frac{35}{94}\right)(8) = 2.98 \text{ V}$$



KVL at loop 1,

$$4I_1 - 18 + 9I_1 - 30 + 5I_1 - 30 + 2I_1 + 12 = 0$$

$$20I_1 = 66$$

$$I_1 = 3.3 \text{ A}$$

$$V_0 = (3.3)(2) = 6.6 \text{ V}$$